

▲ 50Mc用トランシーバーでラグチューザ楽しむ平沢さん ▲

### 1. はしがき

ハムには色々のタイプがあります。海外DXを主にやる人、国内のQSOを楽しむ人、ローカルのラグチューザ楽しむ人、それらの中で私はローカルのラグチューザを主としてやろうと思って以下に述べるようなセットを設計、製作致しました。今さらこのオモチャのようなセットを発表するのも気がひけるのですが、これから開局しようと考えている皆様に何らかの参考になれば幸いと存じます。

私が50Mc帯を選んだ理由としては、私のようにラグチューザ専門にしようとする者でしかも都會の真中に住んでいたのでは、3.5Mc帯

第1図 50Mcトランシーバーのブロックダイヤグラム

はアンテナが長すぎてはれないし、BCIでなやまされるだろうし、7Mc帯はあのものすごい混信ですのでラグチューザ等思いもよりません。144Mc帯は私のように初步の者にとってちょっとむづかしいのではないかと思いまして、結局50Mc帯を使うことに決めました。50Mc帯といいますと、2E26, 832A, 829B等が頭にうかんできますが、私のようにまだすねをかじっている人間にあってこれらの球は高嶺の花あります。そこで考えられるのがMT管の6AR5、これなら近所のラジオ屋でも売っておりますし、秋葉原へ行けば一流メーカー品の新品が170円位で買うことができます。JA1NG小林さんがこの球を使ってFB


# オールMT管の 50Mc用 トランシー

平沢昌仁

に活躍なさっているのも有名ですし、その他沢山の方々も使っておられるようです。終段管が6AR5ときまれば、変調器も6AR5シングルのハイシングル、電源も5球スーパー用でまにあいますので非常に経済的にできると思います。受信機につきましては、終段管6AR5の送信機と組み合せるのに適当なものとして0-V-1, 1-V-1等の超再生受信機が考えられますが、私は簡単なダブルスーパーといたしました。
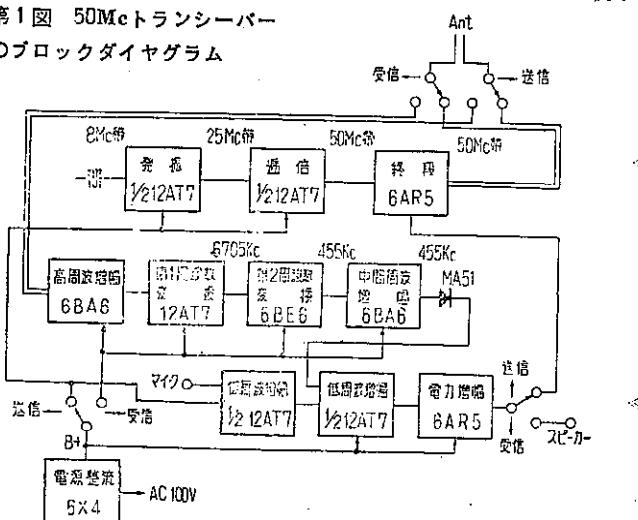
### 2. 回路及び構成

このセットの回路及び構成は第1図のブロックダイヤグラム①及び第2図の回路図を見ていただければ一目瞭然ですが一応説明致します。まず送信機の部分ですが、V<sub>1</sub>(12AT7)の左半分は8Mc台のクリスタルを用いたオーバートーン発振回路でプレート側にその3倍の25Mc台に同調させます。そしてV<sub>1</sub>の右半分で50Mc台に過倍します。この出力をファイナルの6AR5に入れてストレートアンプしております。変調器は受信機の低周波増幅部と共に通じて、クリスタルマイクの出力をV<sub>2</sub>(12AT7)で低周波2段増幅を行い、麥鴉管のV<sub>3</sub>(6AR5)でハイシングル変調を行っております。ここで用いた変調トランジスは普通の6吋半のパームエントスピーカーに附




①ブロックダイヤグラム…複雑な実装回路を簡略に書きあらわした系統図のこと。)

# ポータブル

## バーの製作

J A 1 B U W

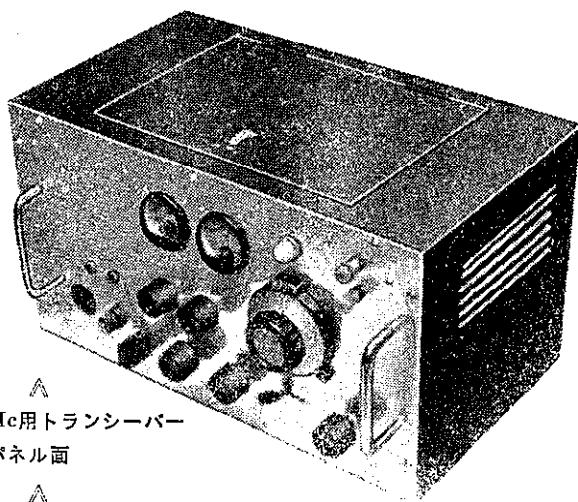

▲  
50Mc用トランシーバー  
のパネル面

すらとグパ  
済つ信し受な  
一第目ずツルでに分力ス調通行ハ  
こ6附


いていた出力トランジスタを利用しましたが、FBに変調がかかるようです。

受信機の部分は、第1局発可変、第1中間周波数6705kc、第2局発クリスター、第2中間周波数455kcのダブルスーパーで、高周波増幅が

V<sub>1</sub> 6BA6(このところは6AK5等を用いたいところですが品種統一という意味でこの球を使用しました)。第1混合管はV<sub>2</sub>(12AT7)の左半分、残り右半分でハートレー回路による第1局部発振で周波数可変になっており、約5pFのバリコン

C<sub>4</sub>(ステーター:1枚、ローター:1枚のもの)を使って約43.3~44.3Mcを発振させて約50~51Mcを受信するようになっております。受信周波数帯を50Mcから51Mcまでしかからなかった理由は、最近VK等が聞えてくるのが50.4Mc以下であり、JA1の局も大抵50Mcから50.5Mcの間に出ておりますので、この位で

第2図 50Mcトランシーバーの全回路図

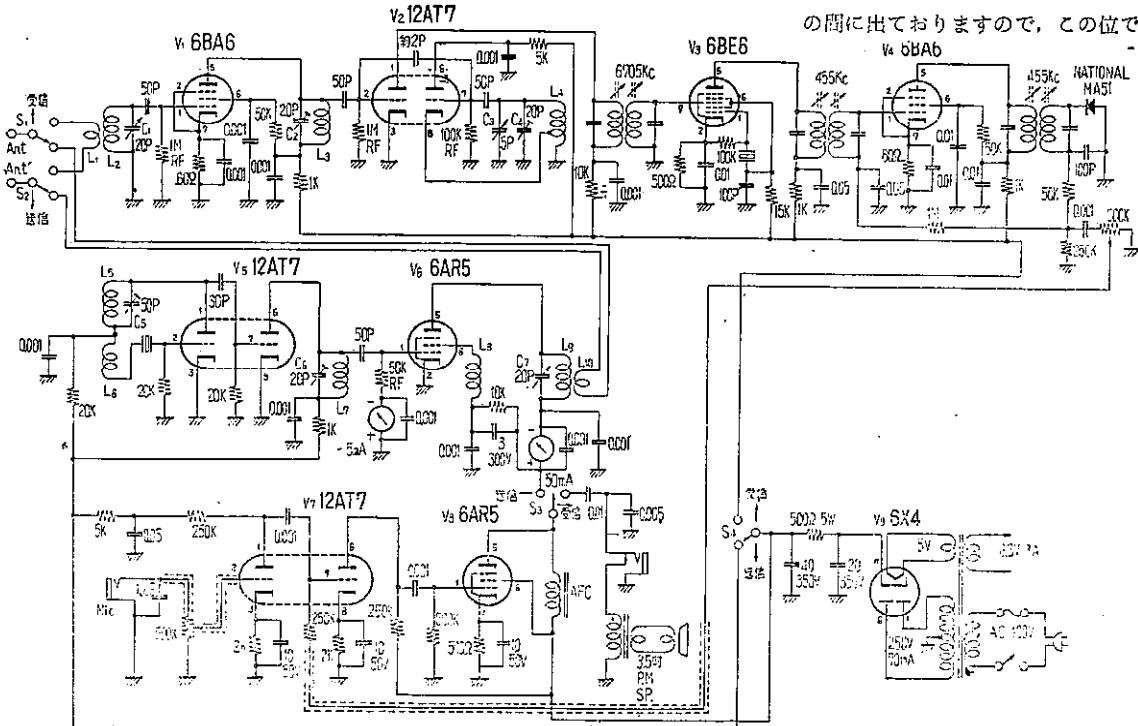

### コイルデータ

L<sub>1</sub>…0.8ビニール線3回 L<sub>2</sub>…1.2裸線6回

L<sub>3</sub>, L<sub>4</sub>…L<sub>5</sub>と同じ、但しL<sub>5</sub>のタップはアース側より1回 (L<sub>5</sub>～L<sub>6</sub>はいずれも直径20%) L<sub>6</sub>…径16%0.8ビニール線11回

L<sub>6</sub>…径10%0.8ビニール線7回


L<sub>7</sub>…径20%1.2裸線5回 L<sub>8</sub>…径16%0.8ビニール線10回

L<sub>9</sub>…径20%1.2裸線5.5回 L<sub>10</sub>…径20%0.8ビニール線4回


少しも不自由しません。V<sub>2</sub>の第1周波数変換のあと、普通は第1中間周波で1段増幅しますが、私の場合これを省略して、すぐにV<sub>3</sub>(6BE6)で6250kcのクリスタルの局発を用いて第2中間周波数455kcに変換いたします。第2中間周波は6BA6で1段増幅します。そしてこの出力をゲルマニウムダイオード(ナショナルのMA51)で検波しています。この出力を変調器と共にV<sub>4</sub>(12AT7)の右半分で低周波増幅し、6AR5でパネルに取附けてある3寸半のパーマネントスピーカーを鳴らしています。

電源部は5球スーパー用のパワー・トランジス(山水のS-70)を使い、6X4で整流していますが、このト


第3図 パネル面の配置寸法図

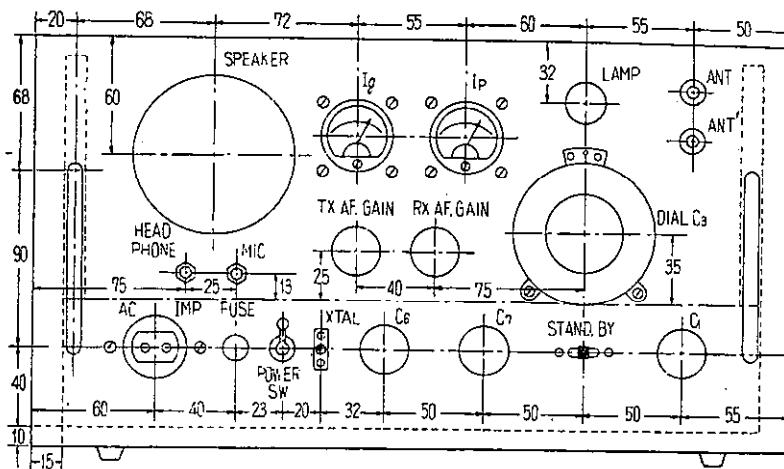

第4図 シャーシ上面の配置寸法図

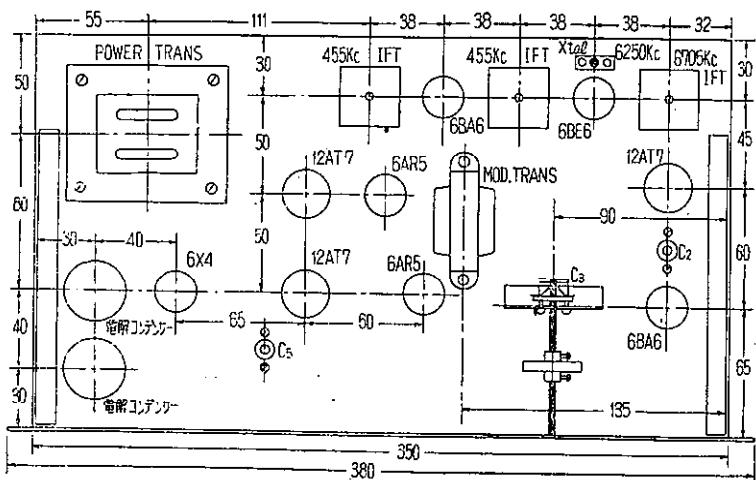

➤  
トランシーバーのシャーシ  
裏配線の模様  
➤

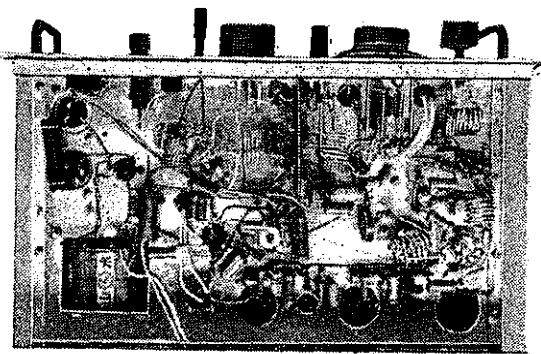

ラヌスのB電圧は250V(実際に使用している時は220V位に下っていますが)で、電流は70mAしかとれませんのでもう少し大型のものを使った方がよいでしょう。送信と受信の切りかえは4回路2接点のシーメンスキューを用いて第1図のようにやっております。

### 3. 構造及び配置


このセットは回路的には色々の雑誌に発表されたものつぎ合せみたいなもので、特別なところはないのですが、構造上ある程度コンパクト◎に組みあげようと思って相当苦労しました。大体の部分品を集めてからこのような配置がきまるまで一ヵ月位、実物大の配置図を紙に書いては消し書いては消して無い知恵をしぶった結果のものです。私はJA局に多い色々のセットを沢山作ってところせましと並べておくのは好きでないので、写真でおわかりのように鉄製のキャビネットに入れました。

このようにすればまず第一に安全であり、BCI, TVI等が少くなるのでFBだと思いますので皆様もぜひお使いになることをおすすめ致します。パネル面及びシャーシ上の細い寸法は第3図及び第4図にくわしく書いておきましたので参考となる所もあるだろうと思います。私は“みてくれ”(外観)を第一に設計しましたが、配置の上でもそんなに無理なく出来たようでした。その他細い点は私のBFな説明より図面を見ていただく方が良くおわかりになると思いますので省略致します。

### 4. 調 整

調整には測定器として最小限スターと波長計(吸収型で十分です)が必要です。もしお持ちでないようでしたらローカルのOMのところか

第5図 中間周波段の調整

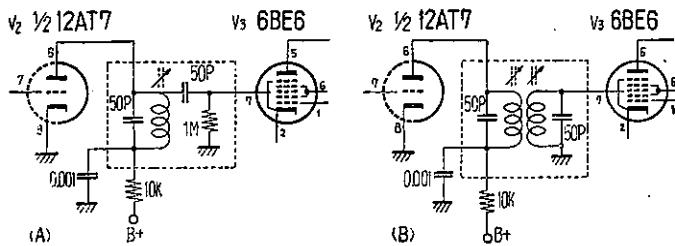


らお借りして来るのがFBだと思います。私は友達のJA1BNW広島さんのところからデリカの吸収型を借りてきました。


まず受信機の調整から始めます。低周波回路は問題なく動くと思います。最初この部分はアース母線をはってシャーシーから浮かせて一点アースにしようと考えたのですが、めんどうくさいので真空管のソケットのすぐ側でアースをとりましたがハムはほとんどありませんでした。455kcの第2中間周波トランジスタは新品なら全然ダストコアを動かさなくても大体合っているのでそのままにしておき、第2周波数変換(6BE6)の調整にうつります。まず局発のクリスタルが発振していることを確かめておきます。この回路はクリスタルが悪くないかぎりかなりずつ発振しますので、もし発振しなかったらまずクリスタルが悪いと思って間違いありません。この無調整発振回路は高調波が相当出るようあまりFBではありません。しかし回路が簡単であり、私の場合によ

り振するようにコイル $L_4$ とバリコン $C_4$ を調整します。私はハートレー回路を用いましたが、普通VHF帯ではブレード・グリッド発振回路を用いますがハートレー回路の方が発振しやすいのではないかと思いこの回路にしました。安定度の点は大変BFで、スイッチを入れてから30分位しても5分間に1~2kc位下の方へ下っています。この発振回路のCは大体20pFなので近いうちにもっとハイCにしようと思っております。第1局発が発振すればあとは実際に50Mcを受信しながら $L_4$ の巻数及びバリコン $C_4$ を調整して約50.5Mcが感度最大になるようにします。このバリコンは半固定になっていますが、50Mcから51Mc位ではそんなに感度差は無いようです。 $L_4$ も同じように調整しますが、ここにバリコン $C_4$ はパネル面に出しつまみをつけていつでも感度が最大にできるようにします。 $L_4$ ,  $L_5$ の調整は夜9時過ぎてからやれば東京附近等の方なら大抵どこかの局が出ていると思いますのでそれらを受信しながらやればよいと思います。

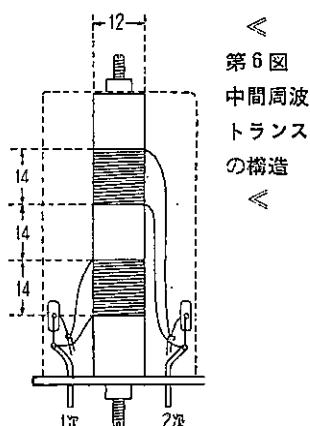次に送信機の調整にうつります。送信機は受信機よりだいぶ簡単に聞くと思います。V<sub>4</sub>(12AT7)の左半分で8Mc台のクリスタルで3倍のオーバートーン発振をするように吸収型波長計を使って $L_5$ ,  $L_6$ を調整します。普通のクリスタルを使ったオーバートーン回路は発振しにくいよ




<  
第6図  
中間周波トランジスタの構造  
>

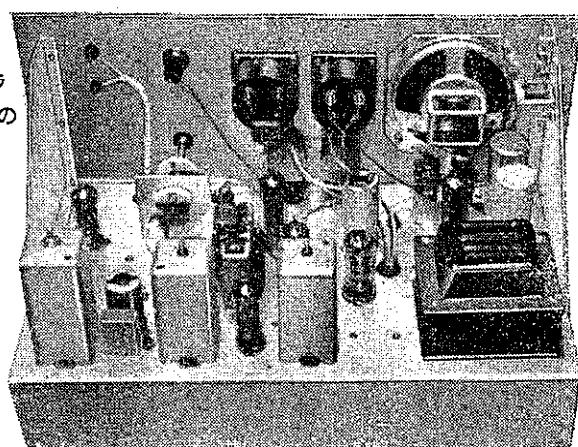

〔④ダブル…周波数を2倍すること。3倍はトリプルという。〕

第7図 低周波のトラブル

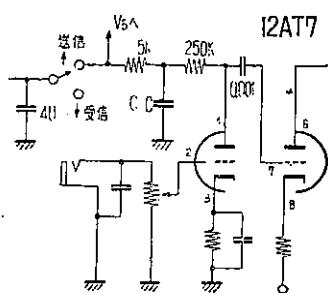

なことを時々聞きますが  $L_6$  を密に結合させればかならず発振します。私はジャンクの普通のクリ��石を使っていますが良好に発振してくれました。普通のクリ��石（オーバートーン用でないもの）をオーバートーン回路で発振させると表示の周波数より約0.015%下の周波数で発振するようあります。その後  $V_5$  の右半分で50Mc台にダブリります。このところも波長計さえあれば簡単にできると思います。最後にファイナルの6AR5の調整ですが、このところで少してこするかもしれません。それは6AR5  $V_6$  の段はストレートアンプとなりますのでセルフ<sup>③</sup>を起すことです。このセットもだいぶセルフを起しますので中和をとることが必要でした。私の場合スクリーニングリッドにコイルを入れて中和をとっています。普通はコイ

ルだけでなくバリコンも入れますが私はバリコンを入れずにコイルをカットアンドトライで調整しました。調整方法としては、まずファイナルの6AR5にエキサイトをかけてプレート及びスクーリングリッドに電圧をかけないでおきます。グリッド電流は1mA位流れていますが、このときファイナルのプレートタンクバリコン  $C_7$  をまわすとグリッド電流がピックとさがる点があります。このグリッド電流の変化が無くなるようにコイルを調整するのですがこのコイルは相当クリティカルで巻数を1回ふやしたりへらしたりしても中和がくずれてしまいます。

### 5. あとがき

このセットは変調器と受信機の低周波増幅部と兼用ですので、そのためのトラブルがひとつ起きました。このところの回路は第7図のようになっておりますが、最初  $C$  に  $3\mu F$  (350V) の電解コンデンサーを入れましたが、送信から受信に切りかえた瞬間  $C$  にある程度電気がたまっているのでその電流で  $V_5$  の左半分も働いてしまい、マイク  $\rightarrow V_5$  の左半分  $\rightarrow V_5$  の右半分  $\rightarrow$  6AR5  $\rightarrow$  スピーカー  $\rightarrow$  マイクという経路で発振してしまいキャーンという音が2秒位続

くのでその間受信不能になってしまいます。そこで  $C$  を取りはずしました。そうしたら受信のとき第7図のようにスタンバイスイッチ  $\rightarrow 5k\Omega$  及び  $250k\Omega$  の抵抗  $\rightarrow 0.001 \rightarrow V_7$  の右半分のグリッドという回路が浮いてしまい、しかもその部分の配線が長いのでハムができるようになってしまいましたので、  $C$  の容量を色々と実験してみたところ  $0.05\mu F$  がハムも少く発振もほとんどしない値のようでした。

最後にこのセットの成績は地上高5mのテレビフィーダー利用のフォールデッドダイポールを使用して山等の障害物がない場合 20km位の距離迄  $F_B$  にラグチューブが楽しめます。今のところ当局におけるグランドウェーブによるDXは約35kmですが、3エレメントのYAGIアンテナを10m以上あげればまだ相当行くと思います。

私はまだかけだしのハムですから、色々と間違っているところや書きたりない点、良くおわかりにならない点など沢山あると思いますのでOM方にお教え下さるようお願いするとともに、もしご質問がありましたら私のQTHの方へお手紙下されば喜んでお返事致します。

### ダストコア

受信機の高周波コイルや中間周波トランジストに、ダストコアが用いられるのはご存じのことでしょう。

電源トランジストや低周波トランジストなど扱う周波数が低い場合には、珪素鋼板を重ねた鉄心を用いますが、このような鉄心が使えるのはせいぜい100kc位まで、それ以上の周波数になると、鉄心の中の渦流損（磁力線の変化によって生ずる電流のために熱になってしまいう電力）が周波数の自乗で増加するために実用できなくなるのです。そこで考えられたのがダストコア（圧粉鉄心）で、磁性物

質を粉にしてから絶縁加工し圧縮成型したものです。

ダストコアを入れれば同じインダクタンスを得るのにコイルの巻数が少なくてすみ、したがって高いQを得られるわけです。

ダストコアにはカーボニルコア、フェライトコアなどの種類があります。

- カーボニルコア…鉄を高温度、高圧のもとで一酸化炭素を作用させると、カーボニル鉄(Fe(CO))<sub>n</sub>というガスができますが、これを分解して鉄の細かい粉を作り、これに石炭酸樹脂をまぜて粉同志を絶縁し、圧縮成型したものです。

ダストコアを入れたコイルのインダクタンスと入れないとときのインダクタンスの比を  $\mu_{eff}$  (実効透磁率)といいますが、カーボニルコアの場合これが割合大きいので、中間周波トランジストなどによく用いられます。

- フェライトコア…これは三二酸化鉄(Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)を主成分とする金属の酸化物を粉にして絶縁処理して成型したもので、機械的にはかたくてもろいので、工作は面倒です。カーボニルコアではこの点正確な寸法を得ることができることや、温度変化に対して安定るために、用いる場所によっては便利なことがあります。