



特別仕様のバッテリを作る

バッテリ・エミュレータの製作

宇仁茂義

携帯用電子機器の電源は、一般に電池を使用しています。そして普通は市販の電池が使えるように設計されており、入手に困るようなことはめったにないと思います。

しかしこれは民生用の機器の場合の話で、工業用や軍事用には特殊な規格・形状の電池が使われていることがあります。

私は米軍の無線機が好きで永年コレクションしているのですが、蓋をあけてめでるだけでなく、やはり実際に動作させて楽しみたいものです。写真 5-5-1 に示すのは RT196/PRC6 という往年の軍用ハンディ・トランシーバ(47~55.4 MHz, 水晶制御, FM, 出力 1/4 W)です。内部には 12 本のサブミニ型真空管、終段に MT 管の 3B4 が使用されています。このため電源として表 5-5-1 に示すものが需要です。

このやっかいな構成の電源は、BA270/U という組電池から供給されます。その接続を図 5-5-1 に示します。

こんな電池は(おそらく)市販されていませんし、かりに入手できたとしても高価でしょうし、BA270 は一次電池なので使い捨てで不経済です。


ここで紹介するのは、BA270/U のふりをする充電式の電源(バッテリ・エミュレータ)です。BA270/U と同一の形状で、RT196 からみると電池に見えますが、内部は DC-DC コンバータとニカド電池を組み合わせたスイッチング電源になっています。

■ バッテリ・エミュレータの構成

● 回路の説明


図 5-5-2 に回路を示します。スイッチング・レギュレータ・コントローラ IC として一般的な TL494 を使った、プッシュ・プル構成のフィード・フォワード型コンバータです。電池として単 3 サイズのニカド(500 mAh)を 10 本使い、これで DC-DC コンバータを駆動し、+90 V, +45 V, -4.5 V を得ます。さらに 1.5 V のフィラメント電源用として単 2 サイズ(1800 mAh)のニカドを内蔵しています。

+90 V, +45 V 系はさきに表 5-5-1 で示したよう

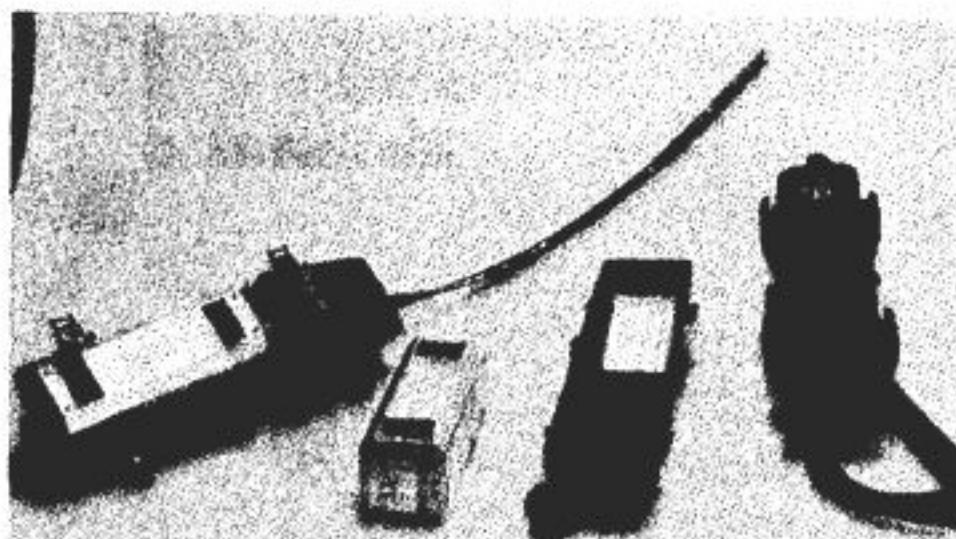

〈写真 5-5-1〉 RT196/PRC6 とバッテリ・エミュレータの外観
(左から RT196 にバッテリ・エミュレータをセットしたもの、
バッテリ・エミュレータ、RT196 裏蓋、RT196/PRC6)

〈図 5-5-1〉
BA270/U の
内部接続図

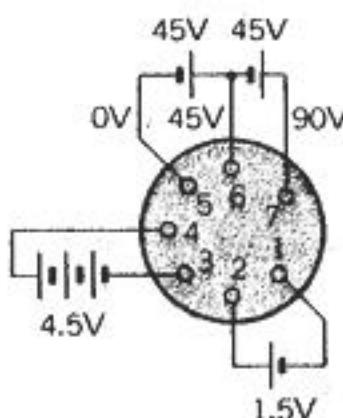

〈表 5-4-1〉 RT196/PRC6 に必要な電源

電圧	蓄電時	満電時
+90 V	0	28 mA
+45 V	13 mA	14 mA
+1.5 V	440 mA	1 A
-4.5 V	僅少(本文参照)	

な電源容量が必要ですが、-4.5 V はグリッド・バイアス用なのでほとんど電流を消費しません(μ A オーダ)。

この手の DC-DC コンバータを手作りする場合に最も気がかりなのが T_1 の電源トランジスタでしょう。私も少々悩んだのです。入手性では商用周波数(50/60 Hz)の電源トランジスタが楽なのですが、ハンディ・トランシーバには重すぎますし、スイッチング周波数が低いので耳障りです。一方、フェライト・トランジスタなら軽量でスイッチング周波数も高くとれます。地方では入手困難だったり、高価だったり、あまり高周波でスイッチングしすぎると整流ダイオードのリカバリ・タイムも問題になってきます。

結局、秋葉原をうろついてみて複数の部品屋で販売されていることから TDK の H₇C₁ 材(スイッチング周

図5-5-2 バッテリ・エミュレータの全回路図


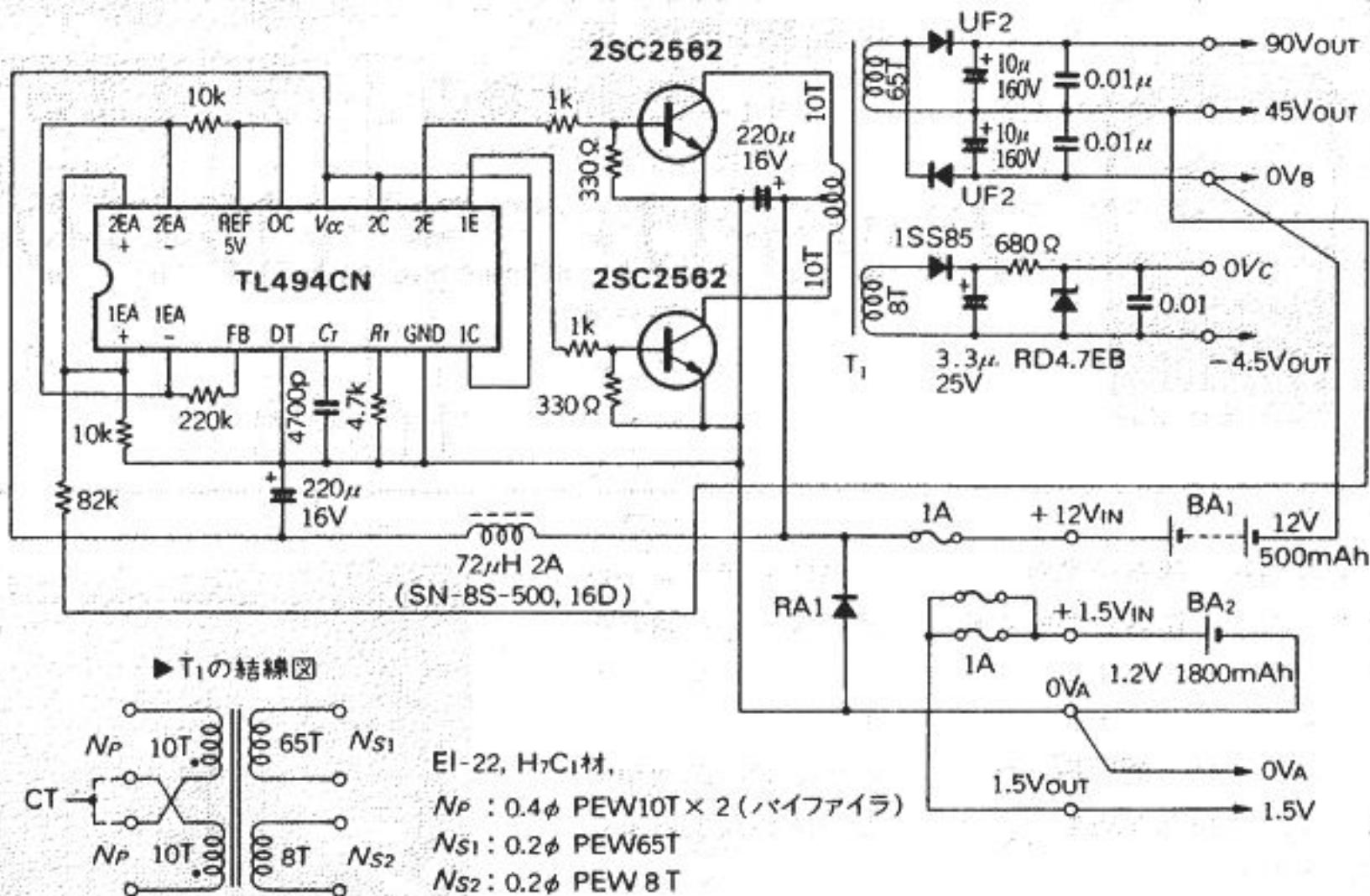


図5-5-3 RT196内の電源

スイッチ回路の抜粋

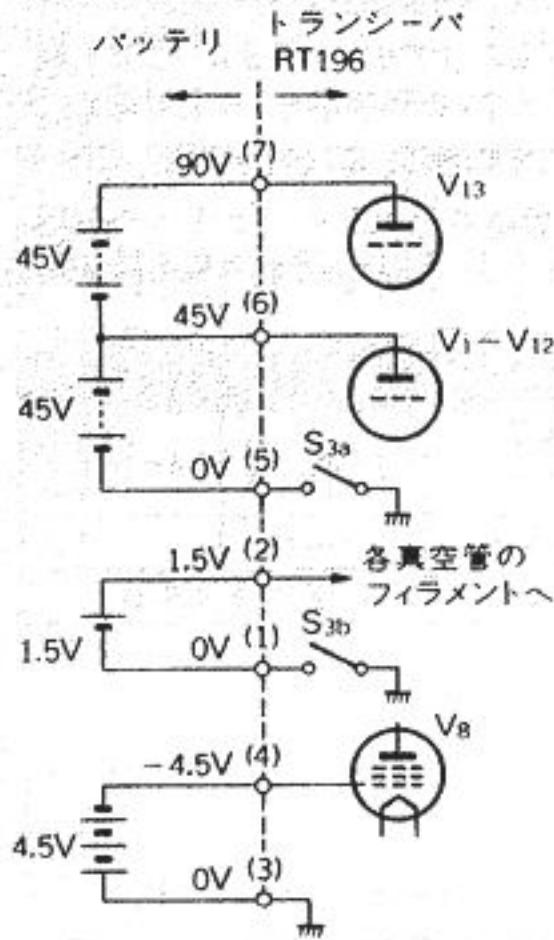


()内の数字は7ピンMTコネクタの番号

波数25kHz用)のEIコアが手ごろ(安価で、どこでも手に入る)なようでしたので、これにしました。100kHz級やMHz級もありましたが、上述のような理由で40kHz級以下が扱いやすいように思います。

さて、トランジスタは手で巻く必要があります。回路図中にも示してあります、熱に強いホルマル(ポリビニル・ホルマール被覆の)線を使います。ウレタン線だとトランジスタが過熱した場合に被覆が溶けてしまいます。バイファイラ巻きというのは2本の線をよじって巻いたり(目的によっては並行に巻いたり)する方法ですが、ここではブッシュ・ブル出力に対応して二つの巻線がバランスするように巻けば十分です。

図5-5-4 使用時と充電時の動作

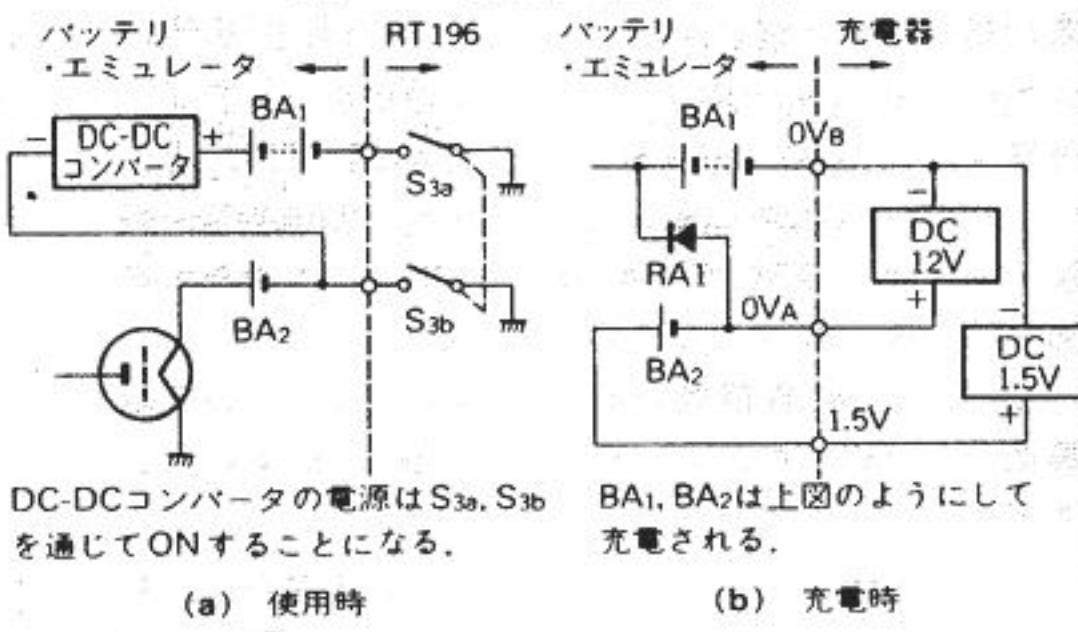


整流ダイオードはリカバリ・タイムが0.3μsのファスト・リカバリ・ダイオード(UF2)を使いましたが、これは通常の整流ダイオードと同程度の安価なもので

す。フィラメント電源用ニカド電池の出力に入っているヒューズが並列接続されているのは、ヒューズでの電圧降下が大きく、送信時にフィラメント電圧が0.9V近くまで降下してしまうことがわかったからです。並列接続後は1.05Vになり実用上問題はなさそうですが、これでもまだ電圧ドロップが気になります。しかし、ショートした場合を考えてヒューズを入れてあります。

● 電源スイッチ/充電端子をどうするか

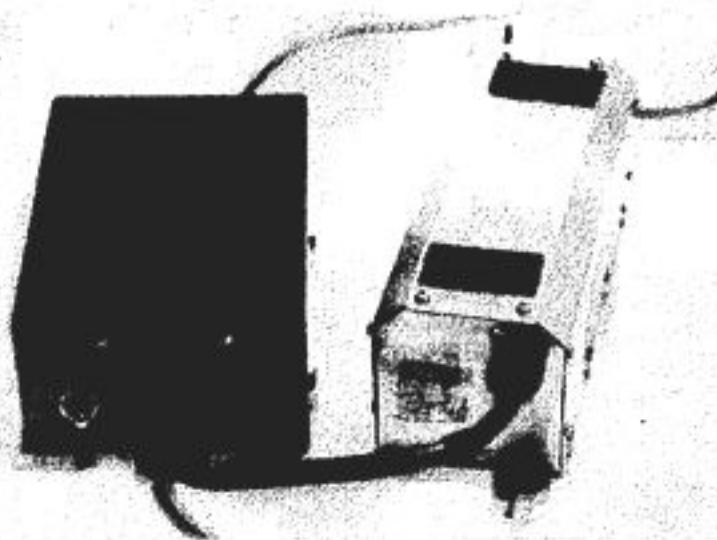さて、バッテリと置き換えて手軽に使えるようにしたいので、RT196本体の電源スイッチでバッテリ・エミュレータ(DC-DCコンバータの電源)をON/OFFできるよう回路を工夫します。使用前/使用後にバッ



〈写真 5-5-2〉 専用充電器で充電中

テリ・エミュレータを本体から取り出して、その電源スイッチをいちいち操作するのでは面倒だからです。

なお、充電する時はバッテリ・エミュレータを取り出すことにしますが、充電のための端子を別に設けるのではなく、なんとか本物の BA270/U と同じように 7 ピン MT のコネクタだけで済ませたいのです。というのは将来的には BA270/U の中身を取り出して、その内部にこのバッテリ・エミュレータを組み込みたかったからです。

RT196 の電源スイッチまわりの回路を図 5-5-3 を抜粋して示します。電源スイッチは 2 回路あって、フィラメント系と高圧系のコールド側をスイッチしています。

結局、12 V 系バッテリ BA₁ と 1.5 V 系バッテリ BA₂ をダイオード (RA1) で接続しておき、使用時は図 5-5-4 (a) に示すように動作し、充電時は図 5-5-4 (b) に示すように動作させることにして解決しました。

バッテリの充電は最初のうちは BA₁ と BA₂ をそれぞれ別に充電していたのですが、煩雑なので専用充電器 (写真 5-5-2) を製作しました。これは BA₁ と BA₂ を同時に定電流充電し、満充電状態を検出すると自動的に充電を停止します。誌面の制約もあるので説明は割愛します。

■ 感想

ただの置物にすぎなかった RT196 が、長い年月を越えて息をふきかえました。バッテリ・エミュレータが完成し、初めて RT196 が動作したときには、少

なからず感動を覚えました。

また同様な構成で PRC8/9/10 などで使われている BA279/U のバッテリ・エミュレータも製作し、RT176/PRC10 に使用しています。

PRC6 は真空管式ということでお気づきのように、主に 1950 年代に使われた古いトランシーバであり、すでに現用品ではありません。しかし米国、カナダ、日本などで生産されたせいか、国内にもかなり出回っているらしく、ミリタリ・ホビー・ショップなどで安価に販売されています。

完成した状態で DC-DC コンバータ部の効率を測ってみましたが、受信時 $\eta = 47\%$ 、送信時 $\eta = 60\%$ といったところで、まだ改善の余地がありそうです。

本物の BA270/U は RT196 に使用した場合、1:9 の送信：受信レートで 30 時間の寿命があることになっていますが、私の場合、友人が訪れたときにデモンストレーションする程度なので、あまり寿命は気にしていません。

こんなモノを紹介するのはいささか気が引けたのですが、電池が入手できないばかりに、ただの置物・カザリにしている人が少なからずおいでのようです(私もそうでしたが)。

やはりこういったモノは、眺めるだけでなく、実際に動作させてこそ(今となっては実用にほど遠いモノもありますが……)、その味わいがわかるというものではありますまい。テク・マニ片手にグラスを傾けつつ思いを馳せ、先達の工夫を見つけるのもまた一興です。

■ 参考文献

- (1) Kenneth B. Grayson, W2HDM : Surplus Schematics Handbook, Cowan publishing co., 1956/1964. (Library of Congress Catalog Number : 59-15267).
- (2) 戸川治郎：実用電源回路設計ハンドブック，CQ 出版社，1988.
- (3) 軍用無線機ハンドブック，三才ブックス。
- (4) R. J. Ragget : Jane's Yearbook, Military Communications, Jane's publishing co.

〔初出：トランジスタ技術 1991 年 7 月号別冊付録〕