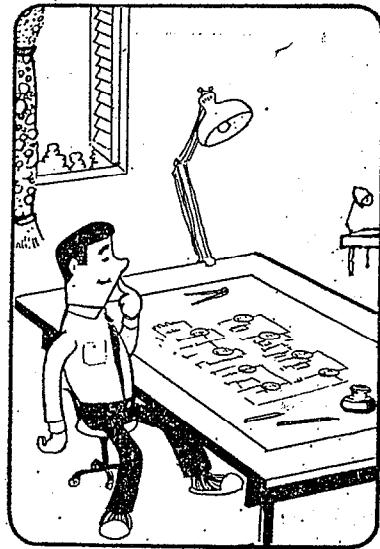


第 2 章

トランシーバの
回路設計

高田 繼男
J A I A M H



§ 2-1 超再生方式

ここでいう超再生方式とは、私がこの章を書くに当たり振りつけた名で、受信に超再生受信方式を使い、送信に同じ球（石）で自励発振を、あるいは別の球（石）を使っての水晶発振出力をそのまま送信出力にするという方式です。


(1) 超再生受信機

少ない球（石）数で高感度の受信機というと、まずこの超再生方式の右にでるものがない程です。

今のOMが20年以上も前、ちょうど皆さん位のころスーパー・リゼネレーティブと呼んで、この超再生が愛用されたことがあります。もっともその頃は、50Mc のトランシーバなんて思いもよりませんでした。

超再生方式のすぐれた点をいくつか拾ってみますと、

(1) 回路が簡単で感度が高い。

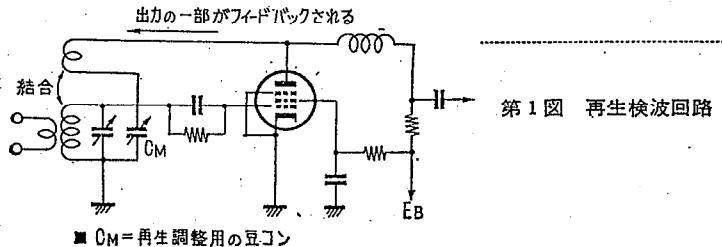

トランジスタが今程普及する前に 50Mc トランシーバの多くを占めていた、3 A 5 シングルの物等がこれに属します。

それではこの方式を使って好成績を得るための設計法を、順を追って説明して行きましょう。

(2) AM, FM共に受信できる。

(ただしFMのときにはスロープ検波を行います)

などがあげられます。その反面欠点としては、

(1) 選択性が悪い。このため沢山の局が接近して出ると QRM

を起して選局できなくなる。

(2) 受信機でありながら、電波をふく射するためにローカル局に迷惑を及ぼすことがある。

(3) 超再生特有のザーザーというク

エンチングノイズが多く、耳ざわりになる。

(4) 広い範囲にわたって受信しようとすると、一様な超再生を得ることが難しい。

などの欠点がありますが、(1)(2)がはるかに勝るために現在でも使われています。


VHFになりますと、オートダイン（再生方式）では、再生のクリチカルな点を安定して得ることが難しくほとんど用いられません。

超再生は28Mc 以上に用います。7 Mc などでも使えない事はありませんが、分離の点から実用性は薄くなります。

超再生受信機の働き

第1図のような再生受信機で、感度を上げようとだんだんに再生を強くして行きますと、ついにピーとかキューといって発振状態に入ります。この発振寸前のところは感度、分離とともに最良になりますが、チョップとしたショックで発振に入ってしまう恐れがあります。

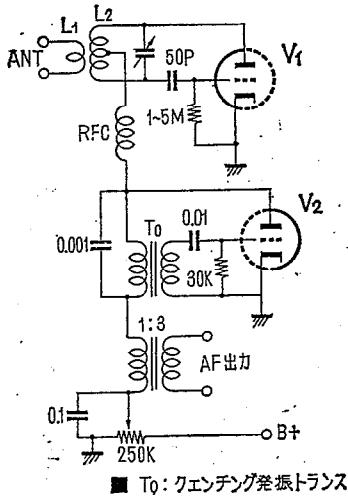そこで、それなら最初からこの発振寸前の点と発振する点を瞬間に切りかえながら受信すれば、安定に



第2図 超再生検波回路（他励型）

しかも最高感度状態が得られるというところからこの超再生方式が誕生しました。

第2図をご覧下さい。V₁の再生を発振寸前（クリチカルな点）において、このプレート電圧に発振器V₂の出力を加えますと、V₂の発振周波数に応じてV₁のプレート電圧が上ったり下がったりしますから、発振する、しないのセトギワを行ったり来たりするわけです。


発振波形の山の部分では発振状態になって、谷のところでは発振がストップします。ですから第3図(A)のような発振をします。これに信号が入りますと第3図(C)のような検波出力が得られます。

V₂の発振器の事をクエンチング発振器と呼んでいます。そして検波管と発振管を別にする方式を、他励式（セパレート）といいます。

これに対して、検波管とクエンチ

ング発振を1本の真空管で済ませようとする1人2役の方式を自己クエンチング方式（セルフ）と呼びます。この回路は、製作のところに出てくる超再生方式のトランシーバのほとんどがこれです（第4図）

第4図 超再生検波回路（自励型）

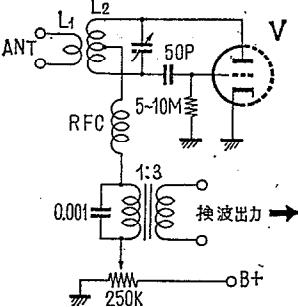

この回路はグリッドドリークに大きな値の抵抗を用いて、ブロッキング発振をさせ、第3図(A)と同じ状態を得るわけです。このクエンチングの周波数は $R_g C_g AFT$ (低周波トランス) の一次側のインダクタス、C₁、真空管、プレート電圧、コイルのタップ位置などによって決まります。

クエンチング周波数

クエンチングの周波数をいくらにするかは、超再生受信機で大事な事です。この周波数があまり低いと耳ざわりになり、ザーザーいってまるで滝ツボの中で受信しているみたいになります。そこで、耳で聞える周波数より高く選びます。そうかといってあまり高くすると感度が低下しますから、20kc~100kc位に選びます。

超再生受信機成功のカギ


何といっても、スムースなクエンチング発振が起きること。発振強度が適当な値であること。これはパルボル（真空管電圧計）でないと、クエンチングの発振電圧を測れませんから、遠距離の弱いシグナルを受けたとき、ピートをともなって聞え

れば強すぎます。また弱すぎると感度がずっと悪くなります。

それから大切な事は、同調バリコンを廻したとき一様に超再生が起きる事です。バリコンのある範囲内だけスムースに動いて、ある点でギヤーといったり、スポットとクエンチングが止まってしまってはせっかくのQSOも楽しめなくなります。これを防ぐにはバリコンのカバー範囲をあまり欲ばらないで、6メータの場合はバリコン容量最大で50Mc、最小のところでは54Mcをカバーするようにします。また必要がなければ50~51.5Mc位のカバー範囲にすればなお易しくなります。それはバリコンと並列に小容量のチタコンをだかせる事です。こうしますと同調容量として、このチタコンが働き、バリコンはスプレッドのような動きをしますから、クエンチングもバリコンとの位置でもスムースにかかるようになります（第5図）。

バリコンはスプリット・ステータ型に、ケースは金属ケースにしませんと、どうしてもボディエフェクト（人体の影響）が出易くなります


第5図 VCの変化範囲の改良

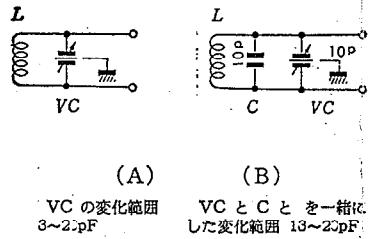

トランジスタを使ってセットを組むときも同じような注意を払います。が次の事柄には特に気をつけます。

- (1) f_{ab} (アルファ・カットオフ周波数) の十分高いものを選ぶこと。28Mc用としてならば、各社で発表している27Mcトランシーバのミキサや発振に使われているトランジスタなら十分に使えます。

第3図 超再生検波出力の波形

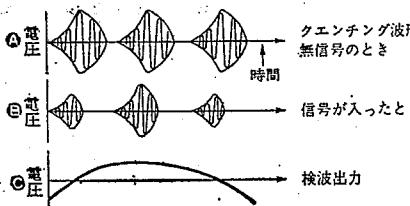

§ 2-1 超再生方式

50Mc用としては f_{ab} が 70Mc 以上のものを使えば安心です。

(2) 極性に注意すること。

ご存知のようにトランジスタには PNP と NPN があります。前者はコレクタにマイナス後者はプラスの電圧をかけて働かせますから、超再生の検波だけでなく、低周波や送信部の同居するトランシーバでは十分に気をつけます。

(3) ある程度のカット・アンド・トライが必要。

トランジスタは、製造するロットによって、同じ名称のものでも若干特性が違ってくる場合があります。ですから回路図通り作っても、バイアス電圧やコレクタ電流が違った値になるということは良くあります。普通これを特性のバラツキと呼んでいます。ですから組上ったのちにバイアス抵抗などを若干カット・アンド・トライして最良の状態に調整する必要があります。特に、同じ用途であってもメーカーが違いますと、この点は特に必要になってきます。


また、特性が同じであっても 50Mc や 144Mc にもなりますと、ちょっとしたストレー容量がきいたり、配線のインダクタンス分が影響してきます。

(4) 小型化する上の注意

トランジスタ・トランシーバでは小型化を目指すあまり、極力小さい部品を選ぶのは良いのですが、超再生受信機の同調コイルや送信部のコイルがあまり細い線で小さく巻いたのでは、Q もとれず能率がガックリ悪くなります。また、金属ケースに接近しますと、損失が増えたり、ケースに入れたときと出したときでは、周波数が相当にズれる事がありますから調整の際十分に気をつけます。

トランジスタ式の超再生受信回路

第6図 トランジスタ超再生受信機の一例

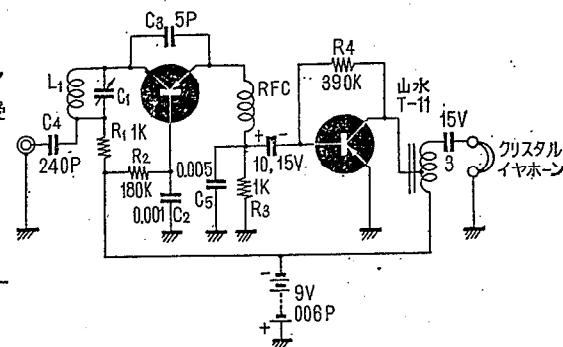

の例を第6図に示します。

(2) 検波管を送信管と兼用にする回路



これは別に耳新しい事ではなく A5などのトランシーバはほとんどこの方式です。この芸当はミニワットならではの方式です。100W の送信機のファイナルの球を、検波管と兼用にすることはチョットできません。

第7図をご覧下さい。(A) は超再生検波回路です。これを (B) のようにグリッドドリークを低くして、プレート電圧を高くすればタチマチにして送信管に早変わりします。送信周波数は今まで受信していた周波数ですから相手局とドンピシ


ヤです。これはちょっとしたVFO 内蔵の送信機なみですね。さて電波はでるようになったものの変調器がなくては話になりませんので、受信時の低周波増幅を変調器として、おまけに、前に使った低周波トランスをマイクトランスに使えば無駄が全然ありません。

第8図(A)のように低周波トランスは3巻線のものがあれば結構ですが、あまり市販されていませんので、手軽には(B)のように最初からマイクトランスを使えば簡単です。


せめて変調器はトランジスタでと

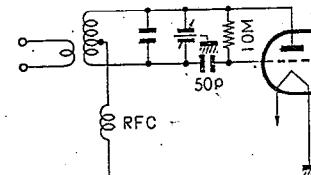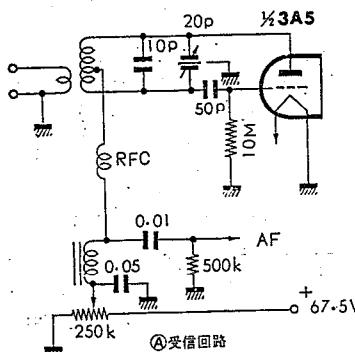


• グリッドドリークをアースに落さないでプレートにつないだ場合

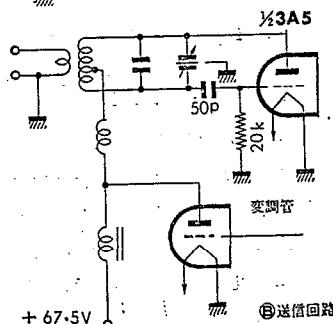


第7図 検波管を送信管と兼用にする回路

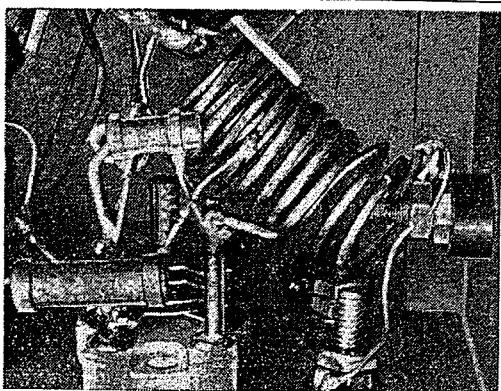

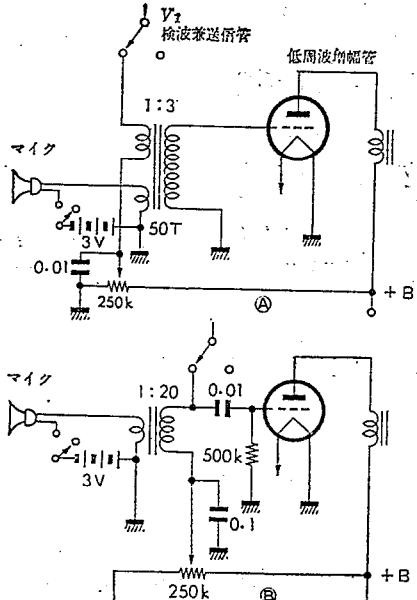3A5 シングルトランシーバの同調部
(なるべく太い線で
ガッちりした配線を行なう)



第8図 3巻線トランス及びマイクトランスを使った回路

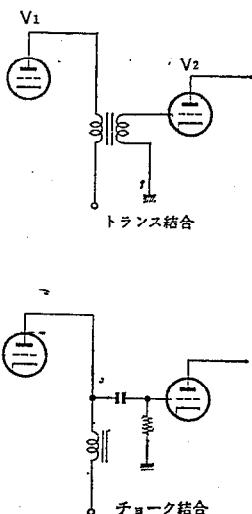

いう方のために第9図に一例を示しておきます。

トントン拍子に良い点ばかりあげてきましたが、この自励式のトランシーバにも欠点があります。

それは周波数安定度です。

何といっても28Mcとか50Mcを一回で発振して、その発振コイルにアンテナが結合されていますから、アンテナに入人が近づいたら周波数が変

わったり、ケースがペコペコ、コイルがフラフラでは安定な電波は出ません。

それから変調を深くすると、しゃべるたびに周波数が動いて、すなわちFMのようになってしまいます。

これは相手局が超再生のように選択度のブロードな受信機を使っていれば、上記のような事はほとんど苦になりませんが、クリコンにシャープな選択度の親受信機を使っていますと、ダイヤルから手がはなせなくなります。「同調をとり直すのは相手局だからいいよ」なんて無責任な事をいってはいけません。

周波数を安定にする方法として

(1) 同調回路 (*L.C.*)、及びケースに機械的に十分強固なものを用いる。


(2) あまり深い変調をかけない事。変調度調整のVRをつけなくとも、マイクの前でしゃべる時に加減する。

(3) 山頂などに移動してDX局とQSOする時には、セットを置いて操作すること。

(4) アンテナコイルと同調コイルの結合をあまり密にしないこと。そうかといってあまり粗結合にしますと送信時にパワーがでなくなりますから、いろいろ実験してみることが必要。

などがあげられます。

第9図 検波・送信用に球、変調・低周波増幅にトランジスタを使った回路

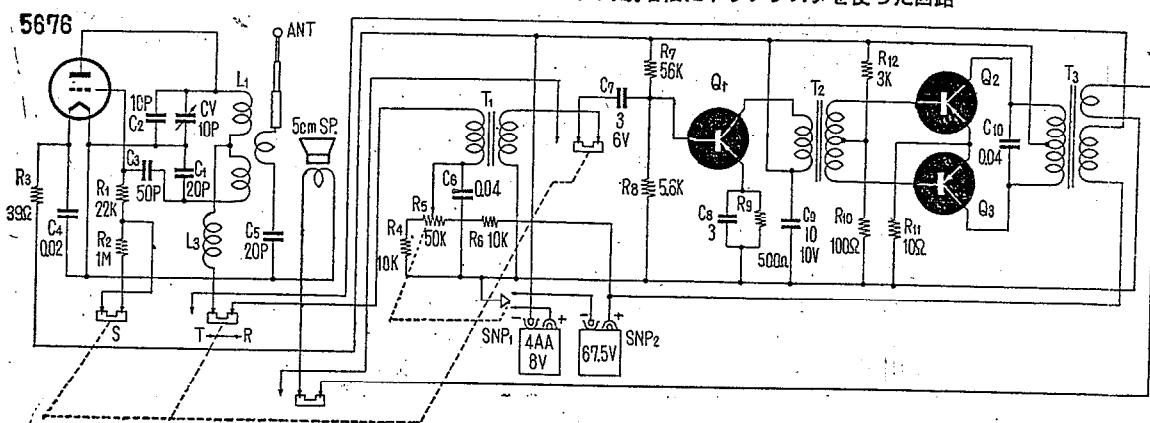

(3) 超再生と水晶制御 TX の組合せ

受信部は大体前と同じような回路で、送信部の方を一步デラックス化して、自励をやめて水晶発振方式にしたものです。

この方式では、検波用の球（石）と送信用とをはっきり分けて使う場合が多く、どうしても使用球（石）数をけん約しようとする場合のみ検波送信兼用に使います。

水晶発振方式の利点は、何といつても周波数の安定度が格段に良くなる事です。

第10図の方式は一番簡単ですが、28Mcなり50Mcを一気に発振できる水晶が必要なのと、深い変調をかけるとドリフトは起しませんが発振強度が変化したり、時には発振が止るような事もありますので、回路を簡易化したいときや、スペースのないとき、前記の水晶を手に入れること


ができるればFBな回路です。ただ能率は次に述べる方式の方が良くなります。

送信部として発振、過倍、終段増幅を行なう本格的な構成とすることで、能率も良く、コンテストなどにも相当威力を発揮することができます。くわしい回路説明は後でのべます。

す。

受信部は前にでてきました標準の超再生回路です。ただ、超再生検波専用ですから、いちいち切換える必要はありません。

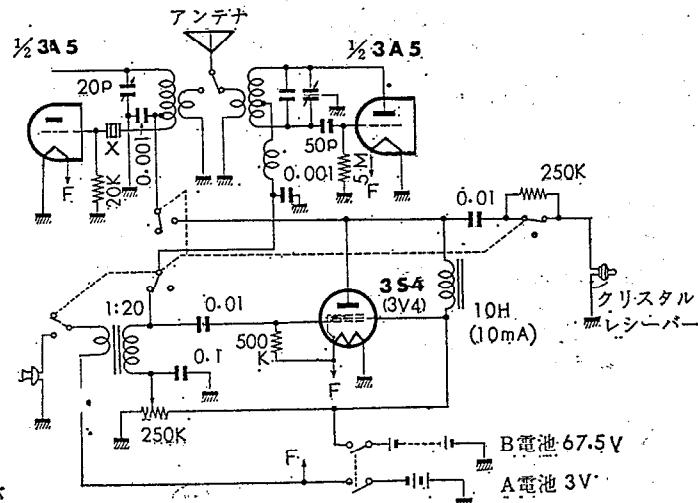トランジスタ方式（第11図）にすれば相当に小型化もできて、さらに終段をPPにすればQRIOもできますから、今後は相当に普及するものと予想されます。



右第10図 水晶制御2球トランシーバ

第11図 オールトランジスタトランシーバ

